第 XXX 实验 起个什么名字呢

班级: 自 72 姓名: 高子靖

学号: 2017010917

目录

1	摘要	1
2	引言	1
3	正文 3.1 第一部分	1 1 1
4	随便写一段话	1
1	摘要	
2	引言	
3	正文	
3.	1 第一部分	
3.	1.1 再副一级	
4	随便写一段话	

我就写一段话,就写一段话

```
module frecounter(CLK1,rst,SIGNAL_TEST,COUT);
input CLK1,rst,SIGNAL_TEST;
output reg [9:0]COUT;
reg [9:0] counter;
reg [1:0] EDGE;

always @ (posedge SIGNAL_TEST or negedge rst)
begin
if(rst == 0)
begin
counter <= 0;
COUT <= 0;
EDGE <= 2'b00;</pre>
```

```
\quad \text{end} \quad
14
              else
              {\tt begin}
16
                   EDGE <= {CLK1,EDGE[1]};</pre>
                   if(EDGE == 2'b10)
18
                   begin
19
                        COUT <= counter + 1;
20
                        counter <= 0;</pre>
21
                   end
22
                   else
23
                   begin
24
                        COUT <= COUT;
25
                        counter <= counter + 1;</pre>
                   end
27
              \quad \text{end} \quad
         end
29
         endmodule
```

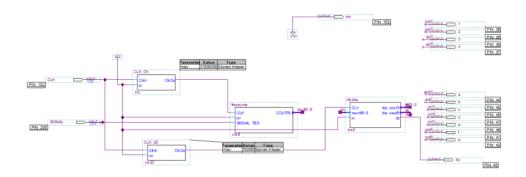


图 1: my father



图 2: father



图 3: s

这是一条加粗的句子

- 好玩
- 好玩
- 好玩
- 好玩
- (a) 好玩
- (b) 好玩
- (c) 好玩
- (d) 好玩

$$\begin{cases} \hat{\beta}_1 = \frac{\sum_i (X_i - \overline{X})(Y_i - \overline{Y})}{\sum_i (X_i - \overline{X})^2} \\ \hat{\beta}_0 = \overline{Y} - b_1 \overline{X} \end{cases}$$

$$\therefore Var(\hat{\beta}^*) = \sum_{i} m_i^2 Var(Y_i) = \sigma^2 \sum_{i} m_i^2$$

$$= \sigma^2 \sum_{i} (m_i - w_i + w_i)^2$$

$$= \sigma^2 \sum_{i} (m_i - w_i)^2 + \sigma^2 \sum_{i} w_i^2 + 2\sigma^2 \sum_{i} (m_i - w_i) w_i$$

$$\therefore Var(\hat{\beta}^*) = \sigma^2 \sum (m_i - w_i)^2 + Var(\hat{\beta}_0) \ge Var(\hat{\beta}_0)$$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 2.879368 & 10.0100 & -1.809053 \\ 10.010000 & 199.7884 & -5.640000 \\ -1.809053 & -5.6400 & 3.627658 \end{pmatrix}$$

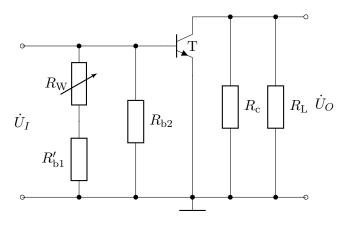


图 4: 交流等效电路

我准备在这里建立一个引用我准备在这里建立一个引用我准备在这里建立一个引用我准备在这里建立一个引用我准备在这里建立一个引用我准备在这里建立一个引用我准备在这里建立一个引用我准备在这里建立一个引用我准备在这里建立一个引用我准备在这里建立一个引用我准备在这里建立一个引用我准备在这里建立一个引用我准备在这里建立一个引用我准备在这里建立一个引用文献 [1]

插入一个链接https://cloud.tsinghua.edu.cn/d/f30f6f6678e44818948d/

表 1: 电路刚好起振

u_o	$R_W/k\Omega$	幅值 (V _{pp})/V	频率/ Hz
理论值	10		400
仿真值	10.65	1.597	406.5
实测值	11.83	0.7	417.4

U_{pp}/V	示数	数模误差%	模拟误差%
1.00	1.02	2	1.81
1.50	1.51	0.6	0.6
1.80	1.80	0	0.39
1.95	1.96	0.51	0.21
2.00	2.00	0	0.05
2.40	2.39	0.417	0.33
2.50	2.49	0.4	0.36
2.60	2.59	0.38	0.46
2.80	2.78	0.71	0.5
3.00	2.98	0.67	0.73
3.50	3.47	0.86	0.94
3.80	3.76	1.05	1
4.00	3.95	1.25	1.1
4.50	4.44	1.33	1.31
4.80	4.73	1.46	1.46
5.00	4.92	1.6	1.48

表 2: 1-5V 测量数据

我就正常写个段落,他会在左边。我就 正常写个段落,他会在左边。我就正常写个 段落,他会在左边。我就正常写个段落,他 会在左边。我就正常写个段落,他会在左边。 我就正常写个段落,他会在左边。我就正常 写个段落,他会在左边。我就正常写个段落, 他会在左边。我就正常写个段落, 他会在左 边。我就正常写个段落,他会在左边。我就 正常写个段落,他会在左边。我就正常写个 段落,他会在左边。我就正常写个段落,他 会在左边。我就正常写个段落,他会在左边。 我就正常写个段落,他会在左边。我就正常 写个段落,他会在左边。我就正常写个段落,他会在左边。我就正常写个段



图 5: right hand side

落,他会在左边。我就正常写个段落,他会在左边。我就正常写个段落,他 会在左边。

我想引用第一张图 [1]

参考文献

[1] 秦玉伟. 一种光电式脉搏信号检测装置. 渭南师范学院学报, (8), 2018.